

Sadržaj

VJEŽBA 1	Snimanje strujno-naponske karakteristike diode	1
VJEŽBA 2	Poluvalni ispravljač	7
VJEŽBA 3	Punovalni ispravljač	15
VJEŽBA 4	Stabilizator napona sa Zenerovom diodom	23
VJEŽBA 5	Diodni ograničavač napona	27
VJEŽBA 6	Snimanje statičke karakteristike tranzistora u spoju zajedničkog emitera	33
VJEŽBA 7	Snimanje statičke karakteristike tranzistora u spoju zajedničke baze	39
VJEŽBA 8	Tranzistorska sklopka	45
VJEŽBA 9	Otporno opterećenje tranzistorske sklopke	51
VJEŽBA 10	Kapacitivno i induktivno opterećenje tranzistorske sklopke	57
VJEŽBA 11	Bistabil	63
VJEŽBA 12	Monostabil	69
VJEŽBA 13	Astabil	75
VJEŽBA 14	Tranzistorska sklopka s MOSFET-om	81
VJEŽBA 15	Tiristor	87
VJEŽBA 16	Snimanje strujno-naponske karakteristike svjetleće diode	93