

Sadržaj

VJEŽBA 1	Pojačalo u spoju zajedničkog emitera	1
VJEŽBA 2	Pojačalo u spoju zajedničke baze	11
VJEŽBA 3	Pojačalo u spoju zajedničkog kolektora	19
VJEŽBA 4	Pojačalo s MOSFET-om	25
VJEŽBA 5	Dvostupanjsko <i>RC</i> pojačalo	31
VJEŽBA 6	Diferencijsko pojačalo	39
VJEŽBA 7	Pojačala snage	47
VJEŽBA 8	Operacijsko pojačalo – invertirajuće i neinvertirajuće	53
VJEŽBA 9	Operacijsko pojačalo – komparator	61
VJEŽBA 10	Pojačalo zbroja i pojačalo razlike	67
VJEŽBA 11	Generatori pravokutnog napona	71
VJEŽBA 12	<i>RC</i> oscilatori	75
VJEŽBA 13	<i>LC</i> oscilatori	83
VJEŽBA 14	Niskopropusni i visokopropusni filter	89
VJEŽBA 15	Pojasni propust i pojasna brana	101
VJEŽBA 16	Stabilizator napona	107