

Sadržaj

VJEŽBA 1	Karakteristike energetske diode i analiza rada	1
VJEŽBA 2	Karakteristike energetskog bipolarnog tranzistora i analiza rada.....	5
VJEŽBA 3	Karakteristike tiristora i analiza rada.....	15
VJEŽBA 4	Jednofazni neupravljeni poluvalni ispravljači i analiza rada	23
VJEŽBA 5	Jednofazni neupravljeni punovalni ispravljači i analiza rada	35
VJEŽBA 6	Jednofazni upravljeni poluvalni ispravljači i analiza rada	45
VJEŽBA 7	Jednofazni upravljeni punovalni ispravljači i analiza rada.....	51
VJEŽBA 8	Neautonomni usmjerivači i analiza rada.....	61
VJEŽBA 9	Autonomni izmjenjivači s naponskim ulazom.....	71
VJEŽBA 10	Silazni istosmjerni pretvarač	79
VJEŽBA 11	Uzlazni istosmjerni pretvarač.....	91
VJEŽBA 12	Jednofazni izmjenični pretvarači napona	103
VJEŽBA 13	Jednofazni izravni pretvarač frekvencije	115
VJEŽBA 14	Svojstva rezonantnih krugova	123