

# Sadržaj

## 1. Elektromagnetizam

1

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 1.1.    | Osnovne značajke magnetizma . . . . .  | 2  |
| 1.2.    | Prikaz magnetskog polja magneta . . . . .  | 3  |
| 1.3.    | Magnetsko polje ravnog vodiča . . . . .  | 4  |
| 1.4.    | Magnetsko polje zavojnice . . . . .  | 5  |
| 1.5.    | Magnetska indukcija i djelovanje magnetskog polja na vodič kojim teče struja . . . . . | 6  |
| 1.6.    | Magnetski tok . . . . .  | 8  |
| 1.7.    | Magnetska indukcija zavojnice i jakost magnetskog polja zavojnice . . . . .            | 9  |
| 1.8.    | Magnetska indukcija ravnog vodiča i jakost magnetskog polja ravnog vodiča . . . . .    | 11 |
| 1.9.    | Magnetsko polje u materijalima . . . . .   | 12 |
| 1.9.1.  | Petlja histereze feromagnetskih materijala . . . . .                                   | 13 |
| 1.9.2.  | Meki i tvrdi magnetski materijali . . . . .  | 16 |
| 1.10.   | Magnetski krug . . . . .   | 17 |
| 1.10.1. | Ohmov zakon za magnetski krug . . . . .  | 17 |
| 1.10.2. | Magnetski napon . . . . .  | 18 |
| 1.10.3. | Drugi Kirchhoffov zakon za magnetski krug . . . . .                                    | 20 |
| 1.11.   | Sila magnetskog polja na naboj u gibanju – Lorentzova sila . . . . .                   | 22 |
| 1.12.   | Sile među vodičima . . . . .   | 24 |
| 1.12.1. | Definicija ampera . . . . .  | 25 |
| 1.13.   | Sila magnetskog polja na strujnu petlju . . . . .                                      | 26 |
| 1.14.   | Elektromagnet . . . . .  | 27 |
| 1.15.   | Elektromagnetska indukcija . . . . .   | 27 |
| 1.16.   | Inducirani napon u ravnom vodiču . . . . .   | 31 |
| 1.17.   | Samoindukcija i induktivitet . . . . .   | 33 |
| 1.18.   | Međuindukcija i međuinduktivitet . . . . .   | 36 |
| 1.19.   | RL krug . . . . .  | 39 |
| 1.19.1. | Uključenje RL kruga . . . . .  | 39 |
| 1.19.2. | Isključenje RL kruga . . . . .   | 40 |
| 1.20.   | Magnetska energija zavojnice . . . . .   | 42 |
|         | Pitanja za provjeru znanja . . . . .   | 44 |
|         | Zadatci . . . . .  | 45 |

**2. Izmjenične sinusne struje**

49

|  |    |
|--|----|
| <b>2.1. Električni generator</b>   | 50 |
| <b>2.2. Osnovni pojmovi o izmjeničnoj struji i naponu</b>                            | 52 |
| 2.2.1. Obilježja izmjenične sinusne struje i napona                                  | 52 |
| 2.2.2. Sinusna struja s početnim faznim pomakom                                      | 54 |
| <b>2.3. Predstavljanje izmjenične sinusne struje i napona s pomoću fazora</b>        | 56 |
| 2.3.1. Predstavljanje izmjenične sinusne struje i napona s pomoću rotirajućih fazora | 56 |
| 2.3.2. Predstavljanje izmjenične sinusne struje i napona s pomoću mirujućih fazora   | 57 |
| 2.3.3. Fazni odnosi dviju sinusnih veličina  | 57 |
| <b>2.4. Pasivne komponente u krugu izmjenične struje</b>                             | 58 |
| 2.4.1. Otpornik u krugu izmjenične struje  | 59 |
| 2.4.2. Zavojnica u krugu izmjenične struje   | 61 |
| 2.4.3. Kondenzator u krugu izmjenične struje   | 63 |
| <b>2.5. Serijski RL spoj</b>   | 65 |
| 2.5.1. Fazorski dijagram   | 65 |
| <b>2.6. Serijski RC spoj</b>   | 67 |
| 2.6.1. Fazorski dijagram   | 67 |
| 2.6.2. Impedancija   | 68 |
| <b>2.7. Serijski RLC spoj</b>  | 70 |
| 2.7.1. Fazorski dijagram napona i trokut otpora                                      | 70 |
| 2.7.2. Rezonantna frekvencija serijskog RLC spoja                                    | 74 |
| 2.7.3. Frekvencijska karakteristika serijskog RLC spoja                              | 77 |
| <b>2.8. Snaga serijskog RLC spoja</b>  | 78 |
| <b>2.9. Paralelni RL spoj</b>  | 82 |
| 2.9.1. Fazorski dijagram   | 82 |
| 2.9.2. Admitancija   | 82 |
| <b>2.10. Paralelni RC spoj</b>   | 82 |
| 2.10.1. Fazorski dijagram  | 84 |
| 2.10.2. Admitancija  | 84 |
| <b>2.11. Paralelni RLC spoj</b>  | 86 |
| 2.11.1. Fazorski dijagram struja i trokut vodljivosti                                | 86 |
| 2.11.2. Rezonantna frekvencija paralelnog RLC spoja                                  | 90 |
| 2.11.3. Frekvencijska karakteristika paralelnog RLC spoja                            | 91 |
| <b>2.12. Snaga paralelnog RLC spoja</b>  | 92 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>2.13.</b> Povećanje faktora snage . . . . .           | 94  |
| 2.13.1. Značenje faktora snage . . . . .                 | 95  |
| 2.13.2. Računanje kompenzacijskog kondenzatora . . . . . | 95  |
| <b>2.14.</b> Rad izmjenične struje . . . . .             | 97  |
| <b>2.15.</b> Transformator . . . . .                     | 98  |
| <b>2.16.</b> Vrtložne struje . . . . .                   | 101 |
| <b>2.17.</b> Gubitci zbog histereze . . . . .            | 101 |
| Pitanja za provjeru znanja . . . . .                     | 102 |
| Zadatci . . . . .  | 104 |

### **3.** Primjena kompleksnog računa za izmjenične sinusne struje i napone 109

|  |     |
|--|-----|
| <b>3.1.</b> Kompleksni broj . . . . .                                  | 110 |
| <b>3.2.</b> Naponi i struja u kompleksnom obliku . . . . .             | 113 |
| 3.2.1. Prikaz izmjeničnog sinusnog napona kompleksnim brojem . . . . . | 113 |
| 3.2.2. Prikaz izmjenične sinusne struje u kompleksnom obliku . . . . . | 115 |
| 3.2.3. Ohmov i Kirchhoffovi zakoni u kompleksnom obliku . . . . .      | 117 |
| <b>3.3.</b> Impedancija u kompleksnom obliku . . . . .                 | 118 |
| <b>3.4.</b> Serijski spoj . . . . .                                    | 122 |
| <b>3.5.</b> Admitancija u kompleksnom obliku . . . . .                 | 127 |
| <b>3.6.</b> Paralelni spoj . . . . .                                   | 129 |
| <b>3.7.</b> Mješoviti spoj . . . . .                                   | 133 |
| <b>3.8.</b> Rezonancija mješovitog spoja . . . . .                     | 136 |
| <b>3.9.</b> Snaga u kompleksnom obliku . . . . .                       | 137 |
| Pitanja za provjeru znanja . . . . .                                   | 140 |
| Zadatci . . . . .  | 140 |

### **4.** Mreže izmjenične sinusne struje 145

|  |     |
|--|-----|
| <b>4.1.</b> Uvod u analizu mreža izmjenične sinusne struje . . . . . | 146 |
| <b>4.2.</b> Izravna uporaba Kirchhoffovih zakona . . . . .           | 146 |
| <b>4.3.</b> Metoda struja petlji . . . . .                           | 148 |
| <b>4.4.</b> Metoda superpozicije . . . . .                           | 150 |
| <b>4.5.</b> Metoda potencijala čvorova . . . . .                     | 152 |
| 4.5.1. Millmanov teorem . . . . .                                    | 155 |

|   |     |
|---|-----|
| 4.6. Théveninov i Nortonov teorem ..... | 157 |
| 4.6.1. Théveninov teorem .....          | 157 |
| 4.6.2. Nortonov teorem .....            | 159 |
| Pitanja za provjeru znanja .....        | 162 |
| Zadatci .....                           | 163 |

## 5. Trofazni sustav

165

|  |     |
|--|-----|
| 5.1. Uvod u trofazni sustav .....                        | 166 |
| 5.2. Simetrični trofazni sustav .....                    | 170 |
| 5.3. Nesimetrični trofazni sustav .....                  | 176 |
| 5.4. Snaga u trofaznom sustavu .....                     | 184 |
| 5.4.1. Simetrično opterećenje .....                      | 184 |
| 5.4.2. Nesimetrično opterećenje .....                    | 186 |
| 5.5. Kompenzacija jalove snage u trofaznom sustavu ..... | 188 |
| 5.6. Okretno magnetsko polje .....                       | 190 |
| Pitanja za provjeru znanja .....                         | 193 |
| Zadatci .....  | 194 |

## 6. Prijelazne pojave

197

|   |     |
|---|-----|
| 6.1. Vrste napona i struje .....                        | 198 |
| 6.2. Nesinusni naponi i struje .....                    | 199 |
| 6.2.1. Pravokutni impulsi i pravokutni napon .....      | 199 |
| 6.2.2. Pilasti impuls i pilasti napon .....             | 201 |
| 6.3. Superponirani istosmjerni i izmjenični napon ..... | 202 |
| 6.4. Uvod u prijelazne pojave .....                     | 204 |
| 6.5. Odziv RC mreže .....                               | 205 |
| 6.6. Odziv CR mreže .....                               | 211 |
| 6.7. Frekvencijske karakteristike .....                 | 216 |
| 6.7.1. RC mreža kao niskopropusni filter .....          | 217 |
| 6.7.2. CR mreža kao visokopropusni filter .....         | 219 |
| Pitanja za provjeru znanja .....                        | 222 |
| Zadatci .....   | 223 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>7.</b> Generatori i elektromotori                      | 225 |
| <b>7.1.</b> Uvod . . . . .                                | 226 |
| 7.1.1. Glavni dijelovi rotacijskih strojeva. . . . .      | 227 |
| <b>7.2.</b> Sinkroni strojevi . . . . .                   | 228 |
| 7.2.1. Sinkroni generatori . . . . .                      | 228 |
| 7.2.2. Sinkroni motori . . . . .                          | 229 |
| <b>7.3.</b> Asinkroni strojevi . . . . .                  | 230 |
| 7.3.1. Konstrukcija asinkronog motora . . . . .           | 232 |
| 7.3.2. Momentna karakteristika asinkronog motora. . . . . | 232 |
| 7.3.3. Jednofazni asinkroni motor . . . . .               | 233 |
| <b>7.4.</b> Istosmjerni strojevi. . . . .                 | 234 |
| 7.4.1. Fizikalno načelo rada stroja . . . . .             | 235 |
| 7.4.2. Komutacija. . . . .                                | 235 |
| <b>7.5.</b> Koračni motori . . . . .                      | 236 |
| 7.5.1. Reluktantni koračni motori . . . . .               | 236 |
| 7.5.2. Koračni motori sa stalnim magnetom . . . . .       | 238 |
| 7.5.3. Hibridni koračni motori . . . . .                  | 238 |
| Pitanja za provjeru znanja . . . . .                      | 239 |
| Dodatak   | 241 |
| Pojmovnik   | 248 |
| Literatura  | 252 |