

Pitanja za provjeru znanja	123
Zadaci	124
6. Oscilatori	125
6.1. Podjela i osnovna svojstva oscilatora	126
6.2. RC oscilatori	127
6.3. LC oscilatori	133
6.4. Kvarcni oscilator	136
Pitanja za provjeru znanja	138
Zadaci	138
7. Filtri	139
7.1. Električni filtri – osnovna svojstva i podjela	140
7.2. Niskopropusni filter	142
7.3. Visokopropusni filter	146
7.4. Pojasni propust	150
7.5. Pojasna brana	152
Pitanja za provjeru znanja	155
Zadaci	156
8. Stabilizatori napona	157
8.1. Osnovne karakteristike stabilizatora napona	158
8.2. Serijski tranzistorski stabilizator napona	159
8.3. Integrirani stabilizatori stalnog napona s tri izvoda	163
8.4. Integrirani stabilizatori opće namjene	165
Pitanja za provjeru znanja	167
Dodatak	168
Pojmovnik	172